

# Análises 02 - Osciladores Harmônicos RC Defasamento

- Alejo P. Milar
- João Mário C. I. Lago

## Eletrônica III (2023.1 - T01)

---

### Packages

```
In [ ]: %pip install -q scipy numpy quantiphy pandas control
```

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

### Imports

```
In [ ]: from quantiphy import Quantity
import scipy as sci
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.optimize import minimize
import numpy as np
import pandas as pd
import control
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import LogLocator
from quantiphy import Quantity
import cmath
from typing import Optional, List, Tuple
```

### Utils

Definição de funções auxiliares para realização de alguns cálculos realizados durante a execução do trabalho

```
In [ ]: def zc(c: float, freq: float):
        xc = 1 / (2 * np.pi * freq * c)
        return 0 + (xc / 1j)

def zr(r: float, freq: float):
    return r + 0j

def parallel(z1, z2):
    return (z1 * z2) / (z1 + z2)

def series(z1, z2):
    return z1 + z2

# Prints a given parameter with its unit and using multipliers
def print_param(name: str, value: float, unit: str = "") -> None:
    print(name + ": " + str(Quantity(value, unit)))
```

```

# Prints a given parameter with its unit and using multipliers
def print_param_dict(name: str, dict: dict) -> None:
    print(name, ":")
    for key in dict:
        print(" ", key + ": " + str(Quantity(dict[key])))

# Converts a log value to a linear value
def log_2_linear(gain: float) -> float:
    return 10.0 ** (gain / 20.0)

# Converts a linear value to a log value
def linear_2_log(gain: float) -> float:
    return 20.0 * np.log10(gain)

def polar2string(x: tuple[float, float]) -> str:
    return str((x[0])) + ' < ' + str(np.rad2deg(x[1])) + '°'

def complex2polar_string(x):
    return polar2string((np.abs(x), np.angle(x)))

# Commercial EE values list
def get_EE_list(limit: int = 21, lower = 0, pack: Optional[ List[ float ] ] = None) -> List[ float ]:
    return [x * (10 ** i) for i in range(pack[1] if pack else lower, pack[0] if pack else limit)]

def get_EE_limit_from_value(value: float) -> List[ int ]:
    order = np.floor(np.log10(value))
    return [ int(13 + order), int((13 + order) - 1) ]

# Find the best fit for the closest comercial value in the EE list
def round_to_commercial(value: float) -> float:
    EE: List[ float ] = get_EE_list()
    index: int = 0
    close: float = np.inf
    for i, val in enumerate(EE):
        diff = val - value
        if np.abs(diff) < close:
            close = np.abs(diff)
            index = i
    return EE[index]

def parse_ltspice_log(filename):
    f = open(filename, 'r')
    values = {}
    for line in f:
        if ":" in line and "=" in line:
            key = line.split(":")[0]
            try:
                values[key] = float(line.split("=")[1].split()[0].split()[0])
            except ValueError:
                continue

```

```

        if (key == "phase_active"):
            values[key] = -values[key]
    if ("phase_active" in values and "phase_passive" in values):
        values["phase_total"] = values["phase_active"] + values["phase_passive"]
    return values

# Prints a given parameter with its unit and using multipliers
def print_param_dict(name: str, dict: dict) -> None:
    print(name, ":")
    keys = sorted(dict.keys())
    for key in keys:
        units = ""
        # Check if voltage
        if (key[0].lower() == "v"):
            units = "V"
        # Check if gain
        elif ("gain" in key.lower()):
            units = "V/V"
        # Check if phase
        elif ("phase" in key.lower()):
            units = "°"
        # Check if freq
        elif ("freq" in key.lower()):
            units = "Hz"

    print(" ", key + ": " + str(Quantity(dict[key])), units)

```

## 1- Projetar um oscilador RC por defasagem de fase para uma frequência de 1400Hz apresentado na figura 1. Com ampop LM324.

Cálculo do circuito sem fator de correção da impedância de entrada do bloco Alpha

Utilizado as equações providas nos slides disponibilizados na matéria

Método usado, fixar um R na tabela comercial e com base nesse R fazer o cálculo do C necessário para o filtro

$$C = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}Rf}$$

```

In [ ]: # Oscilation frequency
fosc: float = 1400

# Angular velocity
wc: float = 2 * np.pi * fosc

# Searches for the best component fit
last_diff: int = 999999
res: List[ float ] = []
for R in get_EE_list(17, 16):
    C = 1 / (2 * np.pi * np.sqrt(6) * R * fosc)

```

```

RF = 29 * R
C_commercial = round_to_commercial(C)
RF_commercial = round_to_commercial(RF)
total_diff = np.abs(C_commercial - C) + np.abs(RF_commercial - RF)
RF_commercial = round_to_commercial(RF)
if (total_diff < last_diff):
    last_diff = total_diff
    res = [ C, R, RF, C_commercial, RF_commercial ]

# Fetches saved value
[ C, R, RF, C_commercial, RF_commercial ] = res

print("-----")
print("Parâmetros do circuito: ")
print_param(" - Ideal C", C, "F")
print_param(" - Ideal R", R, "Ω")
print_param(" - Ideal RF", RF, "Ω")
print()
print_param(" - Comercial C", C_commercial, "F")
print_param(" - Comercial R", R, "Ω")
print_param(" - Comercial RF", RF_commercial, "Ω")
print("-----")
print("Parâmetros para o LTSpice: ")
print(" - Ideal:")
print(f"\t.param C={Quantity(C)} R={Quantity(R)} RF={Quantity(RF)}")
print(" - Comercial:")
print(f"\t.param C={Quantity(C_commercial)} R={Quantity(R)} RF={Quantity(RF_commercial)}")

FC_commercial = 1 / (np.pi * 2 * C_commercial * R * np.sqrt(6))
FC_commercial_min = 1 / (np.pi * 2 * (C_commercial * 1.1) * (R * 1.05) * np.sqrt(6))
FC_commercial_max = 1 / (np.pi * 2 * (C_commercial * 0.9) * (R * 0.95) * np.sqrt(6))
print("-----")
print_param("Valor de frequência comercial", FC_commercial, "Hz")
print_param("Valor de frequência comercial (MIN)", FC_commercial_min, "Hz")
print_param("Valor de frequência comercial (MAX)", FC_commercial_max, "Hz")
print("-----")

```

-----

Parâmetros do circuito:

- Ideal C: 2.5784 nF
- Ideal R: 18 kΩ
- Ideal RF: 522 kΩ
- 
- Comercial C: 2.7 nF
- Comercial R: 18 kΩ
- Comercial RF: 510 kΩ

-----

Parâmetros para o LTSpice:

- Ideal:
- .param C=2.5784n R=18k RF=522k
- Comercial:
- .param C=2.7n R=18k RF=510k

-----

Valor de frequência comercial : 1.3369 kHz

Valor de frequência comercial (MIN): 1.1575 kHz

Valor de frequência comercial (MAX): 1.5637 kHz


-----

Parâmetros do circuito:


- C: 2.5784 nF
- R: 18 k $\Omega$
- RF: 512 k $\Omega$

## 2- Simule o circuito projetado

### Simulação

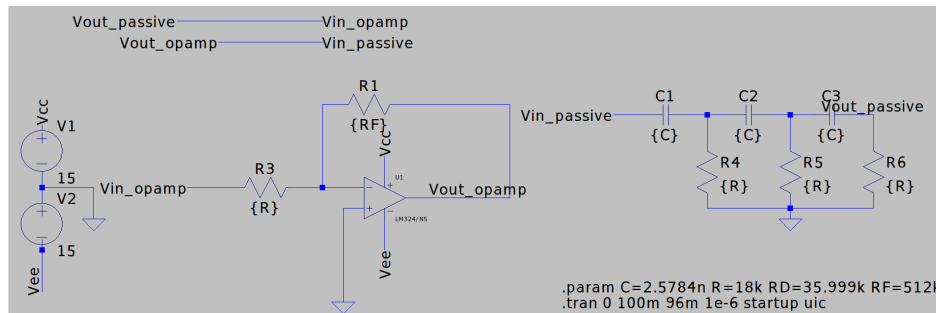

### Gráfico

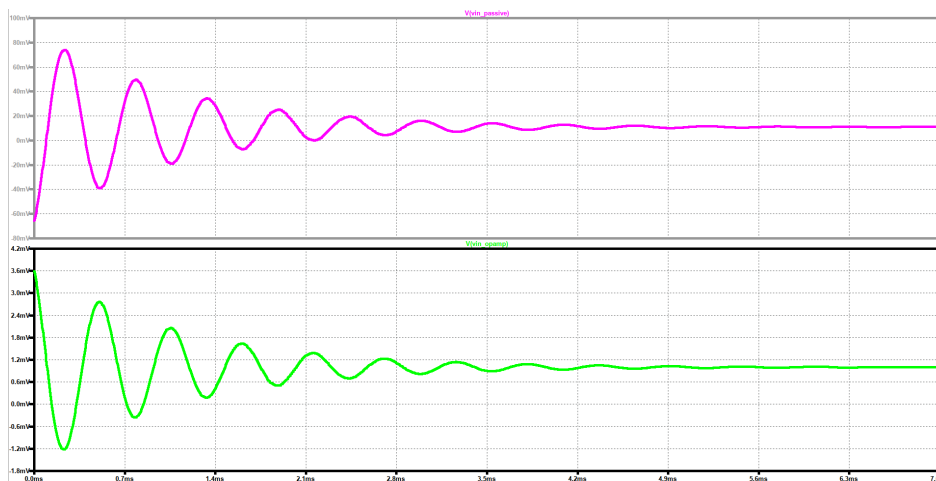


### Análises

Como é possível observar o ganho total do sistema não é suficiente para que ocorra uma oscilação natural isto pode ser observado na simulação a seguir onde os blocos não são realimentados


Devido aos critérios ideais do oscilador, a defasagem total do bloco alpha + beta deve ser igual à zero graus ou 360 graus e seu ganho total deve ser de 1, porém como era de se esperar existe um erro induzido pelo ampop que terá de ser corrigido bem como um erro que ocorre devido ao acoplamento entre a impedância de entrada do bloco alpha com a saída do filtro do bloco beta.

Idealmente, a impedância de entrada do bloco alpha poderia ser projetada para se tornar mais elevada, porém como será discutido posteriormente isso irá acarretar em problemas de ganho devido a esta impedância começar a ser significativa, ou seja, próxima ao valor da impedância de entrada do próprio ampop.

## Simulação dos blocos separados

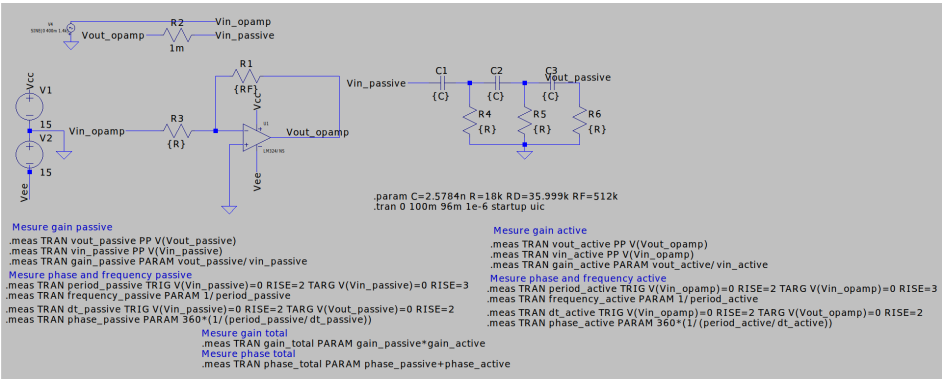

## Gráfico dos blocos separados

 

## Medição

```
In [ ]: print_param_dict("Blocos separados", parse_ltspice_log("analises/1/script/2-Simule
```

Blocos separados :

```
frequency_active: 1.4k Hz
frequency_passive: 1.4k Hz
gain_active: 28.403 V/V
gain_passive: 34.302m V/V
gain_total: 974.29m V/V
phase_active: -182.71 °
phase_passive: -179.87 °
phase_total: -362.58 °
vin_active: 800m V
vin_passive: 22.723 V
vout_active: 22.723 V
vout_passive: 779.43m V
```


## Análises

O ganho total do sistema é aproximadamente 0.97 o que cria uma realimentação negativa do sinal causando o amortecimento do mesmo até 0


Como é possível analisar também, a defasagem total do sistema é de -362.58 graus, com isso não se cumpre o requisito de ser 0 ou 360, logo é esperado que o oscilador venha a reduzir e "morrer" após um delta de tempo pois não possui uma realimentação estável com ganho total 1 e defasagem 0 ou 360 graus.

## 3- Caso tenha ocorrido saturação da tensão de saída do ampop, reduza o ganho do bloco amplificador o máximo que puder, para isto varie o potenciômetro.

## Simulação

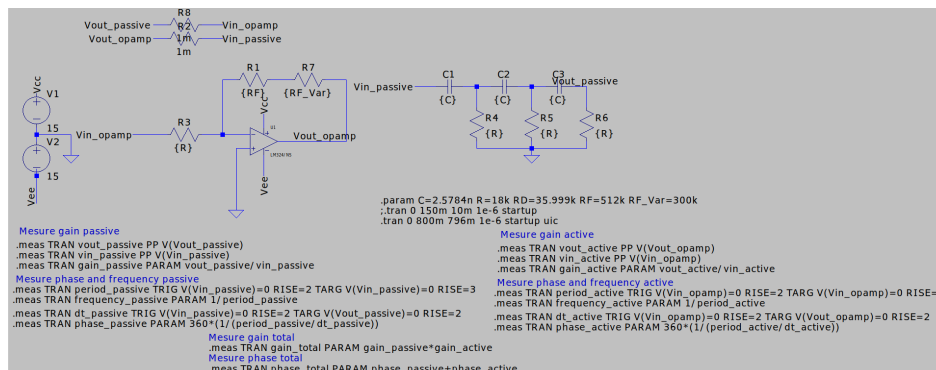

## Gráfico

 

## Medição

```
In [ ]: print_param_dict("Blocos separados", parse_ltspice_log("analises/1/script/3-ajuste_
```

Blocos separados :

```
frequency_active: 1.5161k Hz
frequency_passive: 1.5162k Hz
gain_active: 44.928 V/V
gain_passive: 22.258m V/V
gain_total: 1 V/V
phase_active: -185.27 °
phase_passive: -185.28 °
phase_total: -370.55 °
vin_active: 382.55m V
vin_passive: 17.188 V
vout_active: 17.188 V
vout_passive: 382.55m V
```

## Análises

Existe um desvio de 129Hz aproximadamente que deve ser corrigido, isso será corrigido posteriormente em 2 etapas, a primeira irá utilizar apenas a impedância de entrada do bloco alpha para corrigir o comportamento do filtro, e a segunda etapa irá usar o modelo do ampop para encontrar a defasagem gerada pelo bloco alpha e fazer essa correção nos componentes do filtro.


## 5- Análises o funcionamento e os critérios de Brakhausen para: (Utilize os circuitos das figuras 2 e 3)

Para a frequência projetada

## Simulação



### Circuito



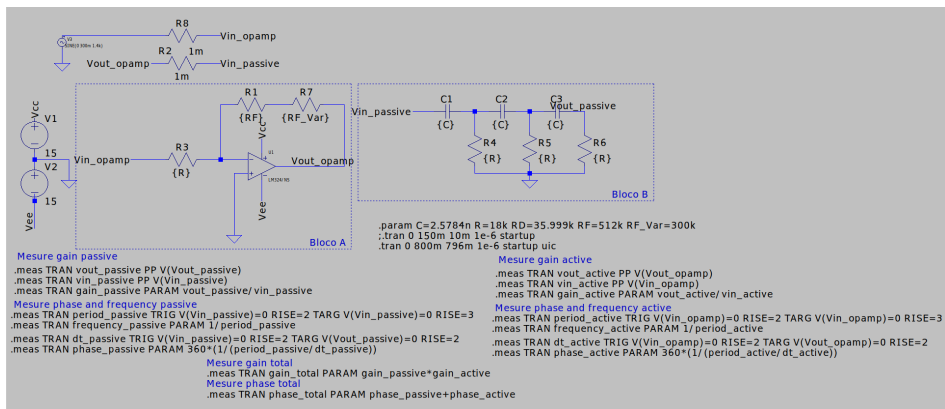

A-B


B-A

  

Gráfico

A-B

B-A

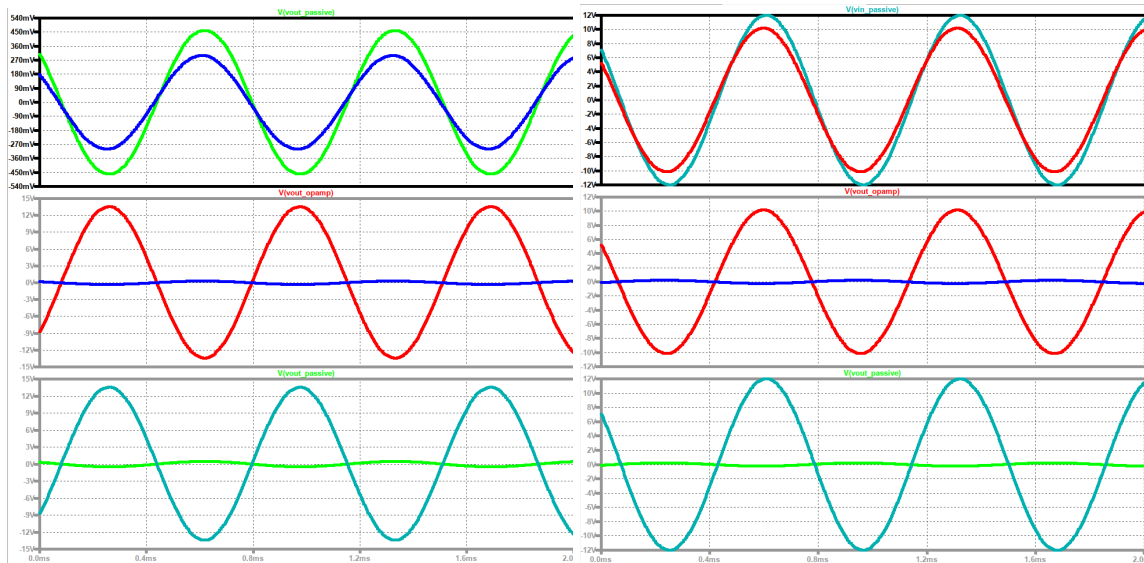

Medição

```

In [ ]: print_param_dict("Blocos A-B", parse_ltspice_log("analises/1/script/5-analise_Braki
print_param_dict("Blocos B-A", parse_ltspice_log("analises/1/script/5-analise_Braki

```

Blocos A-B :

```
frequency_active: 1.4k Hz
frequency_passive: 1.4k Hz
gain_active: 44.951 V/V
gain_passive: 34.136m V/V
gain_total: 1.5344 V/V
phase_active: 175.79 °
phase_passive: 180.16 °
phase_total: 355.95 °
vin_active: 600m V
vin_passive: 26.97 V
vout_active: 26.97 V
vout_passive: 920.66m V
```

Blocos B-A :

```
frequency_active: 1.4k Hz
frequency_passive: 1.4k Hz
gain_active: 44.935 V/V
gain_passive: 18.849m V/V
gain_total: 846.98m V/V
phase_active: -184.76 °
phase_passive: -190.15 °
phase_total: -374.9 °
vin_active: 452.37m V
vin_passive: 24 V
vout_active: 20.327 V
vout_passive: 452.37m V
```

## Análises

Nenhum dos dois circuitos cumprem os critérios de Brakhausen, quando o bloco passivo é conectado no ativo a fase é um pouco maior que  $360^\circ$  e o ganho é 50% acima de 1 V/V, já quando o ativo é conectado no passivo a fase é um pouco menor  $360^\circ$  e o ganho diminui bastante (0.84 V/V).


Assim é esperado que o oscilador não opere naturalmente, porém, como se trata de uma entrada forçada, é possível analisar os erros gerados pelos blocos.

Vale a pena ressaltar que como analisado, o erro é maior na análise B->A do que na A->B, isso demonstra que a impedância de entrada do bloco alpha influencia no funcionamento correto do bloco beta, isso será levado no cálculo do projeto com essa correção nos itens posteriores.

## Para a frequência natural (1.5161kHz)



### Simulação

#### Circuito

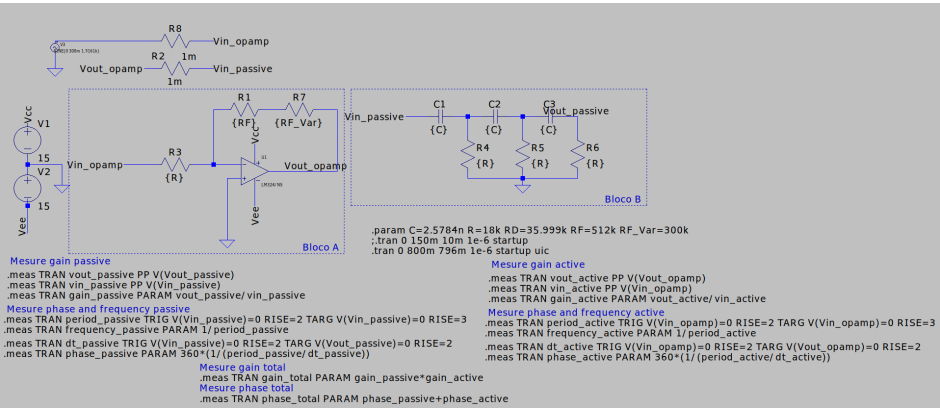

A-B


B-A

  

# Gráfico

A-B

B-A

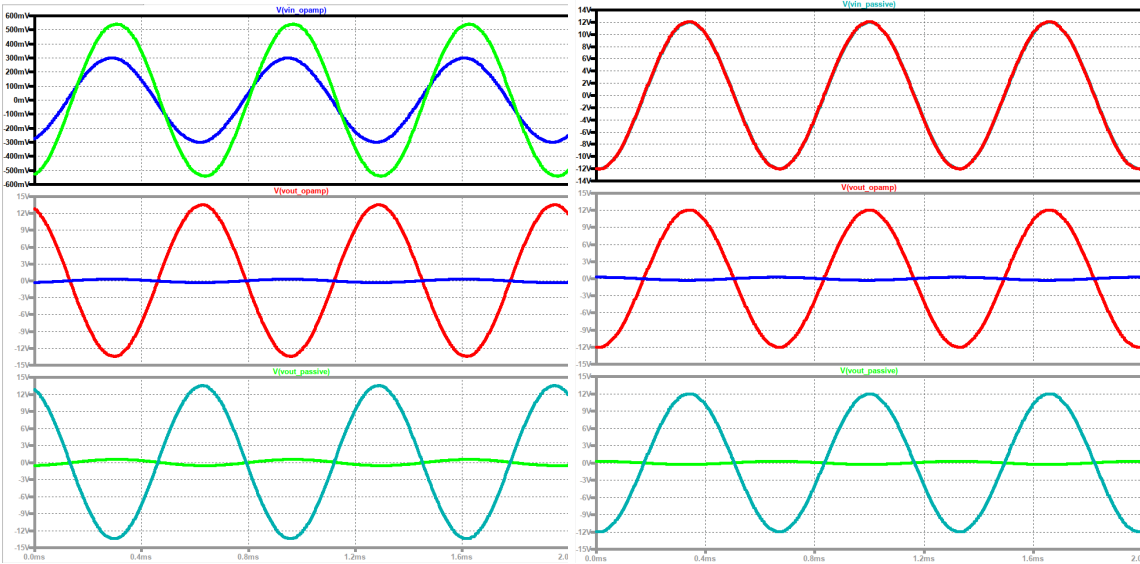

# Medição

```

In [ ]: print("Bloco A: Ativo")
        print("Bloco B: Passivo")
        print()

        print_param_dict("Blocos A-B", parse_ltspice_log("analises/1/script/5-analise_Braki
        print_param_dict("Blocos B-A", parse_ltspice_log("analises/1/script/5-analise_Braki

```

Bloco A: Ativo  
Bloco B: Passivo

Blocos A-B :

frequency\_active: 1.5161k Hz  
frequency\_passive: 1.5161k Hz  
gain\_active: 44.926 V/V  
gain\_passive: 40.104m V/V  
gain\_total: 1.8017 V/V  
phase\_active: -184.54 °  
phase\_passive: -175.24 °  
phase\_total: -359.78 °  
vin\_active: 600m V  
vin\_passive: 26.956 V  
vout\_active: 26.956 V  
vout\_passive: 1.081 V

Blocos B-A :

frequency\_active: 1.516k Hz  
frequency\_passive: 1.516k Hz  
gain\_active: 44.909 V/V  
gain\_passive: 22.367m V/V  
gain\_total: 1.0045 V/V  
phase\_active: 175.01 °  
phase\_passive: 174.15 °  
phase\_total: 349.15 °  
vin\_active: 536.81m V  
vin\_passive: 24 V  
vout\_active: 24.108 V  
vout\_passive: 536.81m V

## Análises


Quando o bloco ativo é conectado no passivo para a frequência natural o oscilador cumpre os critérios de Brakhausen para a fase ( $360^\circ$ ), porém para ganho é relativamente maior do que necessário para cumprir o critério isso pode explicar a leve saturação na oscilação. Já quando o ativo é conectado no passivo existe uma desviação do critério de Brakhausen, a causa dessa desviação vai ser abordada no seguinte item.

## 6- Verifique via simulação a influência das impedâncias de entrada e saída dos blocos A e B.


Será analisado a influencia do bloco A no bloco B porque segundo a simulação anterior o bloco A está influenciando o bloco B

## Simulação


### Circuito

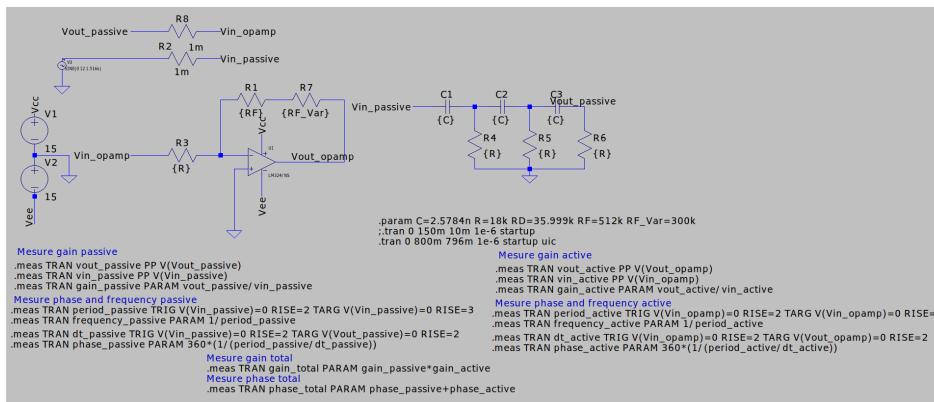

B-A

 


B

 


## Gráfico

B-A

 

B

 

## Medição

```

In [ ]: print("Bloco A: Ativo")
        print("Bloco B: Passivo")
        print()

        print_param_dict("Blocos B-A", parse_ltspice_log("analises/1/script/6-analise_impe
        print_param_dict("Blocos B", parse_ltspice_log("analises/1/script/6-analise_impedar
  
```

Bloco A: Ativo  
Bloco B: Passivo

Blocos B-A :

frequency\_active: 1.516k Hz  
frequency\_passive: 1.516k Hz  
gain\_active: 44.909 V/V  
gain\_passive: 22.367m V/V  
gain\_total: 1.0045 V/V  
phase\_active: 175.01 °  
phase\_passive: 174.15 °  
phase\_total: 349.15 °  
vin\_active: 536.81m V  
vin\_passive: 24 V  
vout\_active: 24.108 V  
vout\_passive: 536.81m V

Blocos B :

frequency\_passive: 1.516k Hz  
gain\_passive: 40.546m V/V  
phase\_passive: 184.65 °  
vin\_active: 0 V  
vin\_passive: 24 V  
vout\_active: 0 V  
vout\_passive: 973.09m V

## Análises

Ao colocar o bloco A na saída do bloco B existe uma diminuição do ganho passivo como também uma alteração na fase, isso quer dizer que a impedância de entrada do bloco A está afetando o bloco B.

Se for realizado a análise do circuito, devido ao fato de existir um curto virtual na entrada do ampop utilizado no bloco alpha e de uma das entradas se conectar ao GND, pode-se concluir que a impedância de entrada do bloco alpha está em paralelo com o último resistor do filtro RC usado no bloco beta.

Logo esse fator deve ser levado em consideração no cálculo do projeto corrigido, sendo necessário fazer com que o paralelo entre o  $R_{in}$  do bloco alpha com o  $R_{last}$  do filtro RC sejam condizente com os outros resistores utilizados no filtro, a forma mais simplificada é usar  $R_{last}$  e  $R_{in}$  como sendo 2 vezes a resistência dos resistores normais projetados para o filtro RC do bloco beta.

## 7- Calcule a impedância de entrada e de saída dos blocos A e B

As impedâncias são calculadas do ponto de vista dos blocos acoplados, ou seja a impedância vista do bloco alpha leva em consideração as mudanças geradas pelo acoplamento de impedâncias do bloco beta e vice versa.

A busca das impedâncias é feita buscando a impedância equivalente do bloco quando analisado de um certo ponto de vista.

As impedâncias foram calculadas utilizando como base os valores reais do circuito montado na prática.

## Calculo das impedâncias do bloco alpha

A impedância de entrada do bloco alpha é dada pelo próprio R que existe na entrada do sinal no amplificador, no circuito implementado seu valor é de 35.97 k $\Omega$ . A impedância de saída do bloco alpha é dada pela própria impedância de saída interna do ampop utilizado, no case este valor foi obtido a partir do seguinte fórum do fabricante. Vale ressaltar que esse cálculo se trata de uma aproximação, pois o cálculo real seria o paralelo entre a impedância de saída do ampop e o resistor total de feedback da topologia utilizada no bloco alpha, porém como o resistor de feedback é significativamente maior que o resistor de saída do ampop, ou seja, no mínimo 10 vezes maior, a tendência é que o resistor de feedback seja desconsiderado do cálculo e o paralelo seja o próprio resistor de saída do ampop.

Acesso em maio de 2023

<https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740362/lm324-what-is-the-output-impedance>

- Entrada: R entrada amplificador = 35.97 k $\Omega$
- Saída: R\_ampop = Na casa dos 610  $\Omega$

## Cálculo das impedâncias do bloco beta

O cálculo da impedância do bloco beta é feito encontrando a impedância equivalente do bloco beta adicionando junto a influência do bloco alpha que afeta com sua impedância de entrada e saída, pois no caso do cálculo da impedância de entrada do bloco beta, deve-se levar em consideração o R de entrada do bloco alpha e para o cálculo da impedância de saída devemos levar em consideração a impedância de saída do bloco alpha

In [ ]: *# Impedances*

```
def filter_input_impedance(freq: float, r1, r2, r3, c1, c2, c3):
    zr1 = zr(r1, freq)
    zr2 = zr(r2, freq)
    zr3 = zr(r3, freq)
    zc1 = zc(c1, freq)
    zc2 = zc(c2, freq)
    zc3 = zc(c3, freq)
    return series(zc1, parallel(zr1, series(zc2, parallel(zr2, series(zc3, zr3)))))

def filter_output_impedance(freq: float, r1, r2, r3, c1, c2, c3, r_amp):
    zr1 = zr(r1, freq)
    zr2 = zr(r2, freq)
    zr3 = zr(r3, freq)
    zc1 = zc(c1, freq)
    zc2 = zc(c2, freq)
    zc3 = zc(c3, freq)
```

```

        return parallel(zr3, series(zc3, parallel(zr2, series(zc2, parallel(zr1, se

print("Impedância de entrada do bloco beta: ")
print(complex2polar_string(filter_input_impedance(1400, 13.43e3, 17.97e3, parallel(
print("Impedância de saída do bloco beta: ")
print(complex2polar_string(filter_output_impedance(1400, 13.43e3, 17.97e3, parallel

```

Impedância de entrada do bloco beta:  
 46871.67344249547 < -75.50886611809987° Ω

Impedância de saída do bloco beta:  
 17.94542968501985 < -0.020196306305621827° Ω

## Análises

A impedância de entrada do circuito ativo é igual a R3 e como R3 é igual a R6, na visão do circuito passivo o último resistor (R6) acaba sendo o paralelo entre R3 e R6 o que é igual a  $\frac{R6}{2}$

## 8- Altere o valor de R10 para que o circuito oscile na frequência desejada. Explique

## Cálculos

Como na visão do circuito passivo a impedância do último resistor é igual ao paralelo de R3 e R6 pode ser usando o dobro do valor nos dois resistores resultando para a visão do circuito passivo que R6 está no valor calculado. E o valor de Rf tem que ser recalculado para o novo valor de R3

### Novos valores

Parâmetros do circuito:

- C: 2.5784 nF
- R: 18 kΩ
- RD: 35.999 kΩ
- RF: 1024 kΩ

## Cálculo do circuito com correção da impedância de entrada do bloco Alpha

```

In [ ]: # Oscillation frequency
fosc: float = 1400

# Angular velocity
wc: float = 2 * np.pi * fosc

# Searches for the best component fit
last_diff: int = 999999
res: List[ float ] = []
for R in get_EE_list(17, 16):
    C = 1 / (2 * np.pi * np.sqrt(6) * R * fosc)

```



```

RD = 2 * R
RF = 29 * R
C_commercial = round_to_commercial(C)
RD_commercial = round_to_commercial(RD)
RF_commercial = round_to_commercial(RF)
total_diff = np.abs(C_commercial - C) + np.abs(RF_commercial - RF)
RF = 2 * RF
RF_commercial = round_to_commercial(RF)
if (total_diff < last_diff):
    last_diff = total_diff
    res = [ C, R, RD, RF, C_commercial, RD_commercial, RF_commercial ]

# Fetches saved value
[ C, R, RD, RF, C_commercial, RD_commercial, RF_commercial ] = res

print("-----")
print("Parâmetros do circuito: ")
print_param(" - Ideal C", C, "F")
print_param(" - Ideal R", R, "Ω")
print_param(" - Ideal RD", RD, "Ω")
print_param(" - Ideal RF", RF, "Ω")
print()
print_param(" - Comercial C", C_commercial, "F")
print_param(" - Comercial R", R, "Ω")
print_param(" - Comercial RD", RD_commercial, "Ω")
print_param(" - Comercial RF", RF_commercial, "Ω")
print("-----")
print("Parâmetros para o LTSpice: ")
print(" - Ideal:")
print(f"\t.param C={Quantity(C)} R={Quantity(R)} RD={Quantity(RD)} RF={Quantity(RF)}")
print(" - Comercial:")
print(f"\t.param C={Quantity(C_commercial)} R={Quantity(R)} RD={Quantity(RD_commercial)} RF={Quantity(RF_commercial)}")

FC_commercial = 1 / (np.pi * 2 * C_commercial * R * np.sqrt(6))
FC_commercial_min = 1 / (np.pi * 2 * (C_commercial * 1.1) * (R * 1.05) * np.sqrt(6))
FC_commercial_max = 1 / (np.pi * 2 * (C_commercial * 0.9) * (R * 0.95) * np.sqrt(6))
print("-----")
print_param("Valor de frequência comercial", FC_commercial, "Hz")
print_param("Valor de frequência comercial (MIN)", FC_commercial_min, "Hz")
print_param("Valor de frequência comercial (MAX)", FC_commercial_max, "Hz")
print("-----")

```

## Parâmetros do circuito:

- Ideal C: 2.5784 nF
- Ideal R: 18 k $\Omega$
- Ideal RD: 36 k $\Omega$
- Ideal RF: 1.044 M $\Omega$

- Comercial C: 2.7 nF
- Comercial R: 18 k $\Omega$
- Comercial RD: 33 k $\Omega$
- Comercial RF: 1 M $\Omega$

## Parâmetros para o LTSpice:


- Ideal:  
.param C=2.5784n R=18k RD=36k RF=1.044M
- Comercial:  
.param C=2.7n R=18k RD=33k RF=1M

Valor de frequência comercial : 1.3369 kHz


Valor de frequência comercial (MIN): 1.1575 kHz

Valor de frequência comercial (MAX): 1.5637 kHz

## Simulação

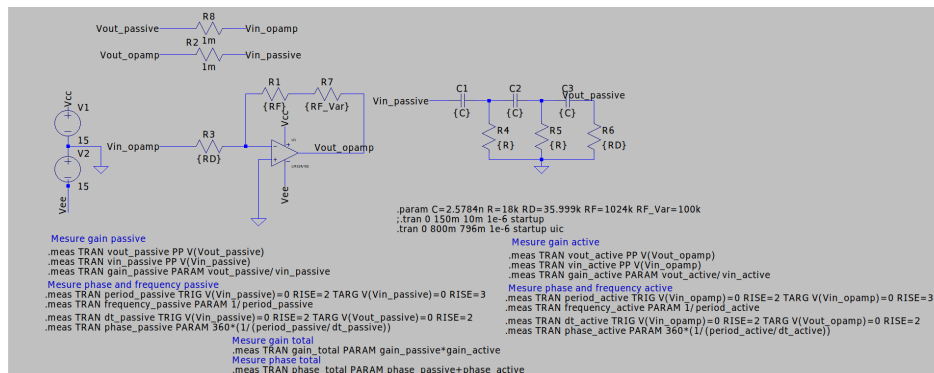

## Gráfico

 

## Medidas

```
In [ ]: print_param_dict("Alteração em R3", parse_ltspice_log("analises/1/script/8-novo_val
```

```
Alteração em R3 :
    frequency_active: 1.3447k Hz
    frequency_passive: 1.3447k Hz
    gain_active: 31.163 V/V
    gain_passive: 32.089m V/V
    gain_total: 1 V/V
    phase_active: 175.97 °
    phase_passive: 175.98 °
    phase_total: 351.95 °
    vin_active: 226.17m V
    vin_passive: 7.0481 V
    vout_active: 7.0481 V
    vout_passive: 226.17m V
```

## Análises

O ajuste de R3 permitiu maior precisão na frequência de oscilação como no ganho, logo pode-se ver que levar em consideração o acoplamento das impedâncias é um passo importante no projeto do oscilador, porém ainda pode ser feito uma otimização para compensar os erros do ampop utilizando seu modelo para encontrar o erro de fase do bloco alpha e o erro de ganho e fazer esse fator de correção.

## Otimização pelas não idealidades do ampop

### Modelagem de um filtro passa alta representando o filtro usado no oscilador

```
In [ ]: def zc(c: float, freq: float):
    xc = 1 / (2 * np.pi * freq * c)
    return 0 + (xc / 1j)

def zr(r: float, freq: float):
    return r + 0j

def parallel(z1, z2):
    return (z1 * z2) / (z1 + z2)

def series(z1, z2):
    return z1 + z2

# Gain of the 1° RC filter
def kn1(zr1, zr2, zr3, zc1, zc2, zc3):
    zeq = parallel(zr1, series(zc2, parallel(zr2, series(zc3, zr3))))
    return (zeq / (series(zc1, zeq)))

# Gain of the 2° RC filter
def kn2(zr1, zr2, zr3, zc1, zc2, zc3):
    zeq = parallel(zr2, series(zc3, zr3))
    return (zeq / (series(zc2, zeq)))

# Gain of the 3° RC filter
```

```

def kn3(zr1, zr2, zr3, zc1, zc2, zc3):
    return (zr3 / series(zc3, zr3))

def net(zr1, zr2, zr3, zc1, zc2, zc3):
    k1 = kn1(zr1, zr2, zr3, zc1, zc2, zc3)
    k2 = kn2(zr1, zr2, zr3, zc1, zc2, zc3)
    k3 = kn3(zr1, zr2, zr3, zc1, zc2, zc3)
    k = (k1 * k2 * k3)
    return k

def filter_model(freq: float, r1, r2, r3, c1, c2, c3):
    zr1 = zr(r1, freq)
    zr2 = zr(r2, freq)
    zr3 = zr(r3, freq)
    zc1 = zc(c1, freq)
    zc2 = zc(c2, freq)
    zc3 = zc(c3, freq)
    return net(zr1, zr2, zr3, zc1, zc2, zc3)

# Simple test for filter
print(complex2polar_string(filter_model(1400, 18e3, 18e3, 18e3, 2.5784e-9, 2.5784e-
0.034483797972785696 < 179.99915397306222°

```

## Modelando o amplificador operacional

```

In [ ]: df = pd.read_csv("analises/open_loop/example/open_loop_gain.csv", index_col="frequ
df.reset_index().info()


df.phase = -df.phase

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 64511 entries, 0 to 64510
Data columns (total 3 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   frequency    64511 non-null  float64
1   gain         64511 non-null  float64
2   phase        64511 non-null  float64
dtypes: float64(3)
memory usage: 1.5 MB

```
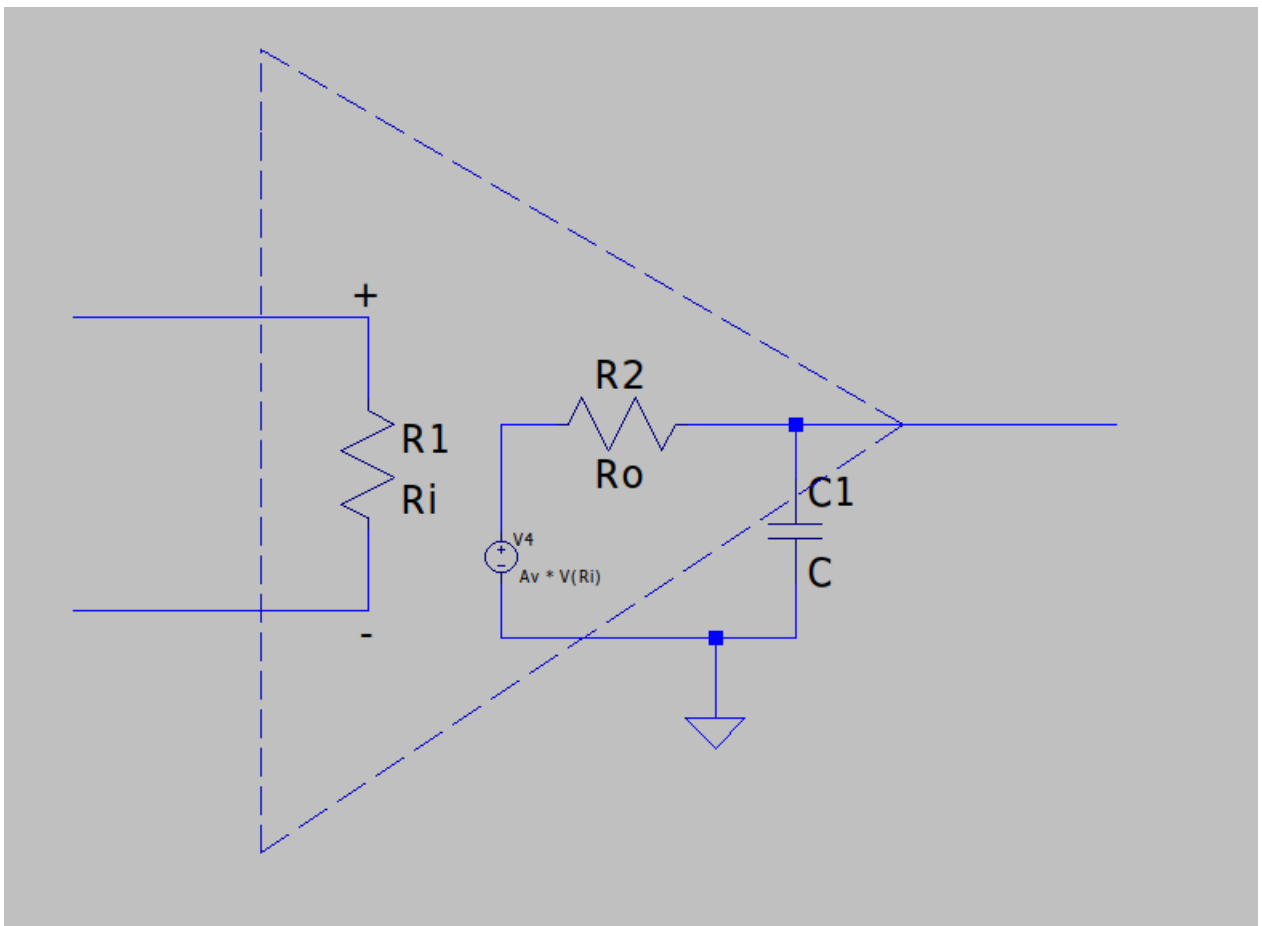
## Criação do modelo

O comportamento em malha aberta de um amplificador operacional (op-amp) é semelhante a um amplificador ideal com um filtro passa-baixa na saída. Portanto, um modelo simplificado de um op-amp LM324 pode ser representado como um amplificador operacional ideal com um filtro RC na saída.



$$w0 = \frac{1}{r * c}$$

$$\frac{-gain}{\frac{s}{w0} + 1}$$

```
In [ ]: # Create the transfer function of a theoretical low pass filter
def get_n1_low_pass_filter(r: float, c: float, gain: float) -> control.TransferFunction:
    w0 = 1 / (r * c)

    num = [0, -gain]
    den = [1 / w0, 1]
    return control.TransferFunction(num, den)

def get_opamp_model_output(r: float, c: float, open_loop_gain: float, frequency):
    return get_n1_low_pass_filter(r, c, open_loop_gain).frequency_response(2 *
```

## Plot de exemplo do modelo do ampop

```
In [ ]: mag, phase, omega = get_opamp_model_output(100, 1e-9, log_2_linear(82), df.index)
fig, ax = plt.subplots(figsize = (18, 5))

# plot gain
ax.plot(
    df.index,
    linear_2_log(mag),
    label = "model gain",
    color = "b",
```

```

        linewidth = 3.0
    )


    # general ax configuration
    ax.set_xscale('log', base = 10)
    ax.legend(loc="upper left")
    ax.grid(visible = True, which = "both", axis = "both", alpha = 0.5)
    ax.set_ylabel("Gain (dB)")
    ax.set_xlabel("Frequency (Hz)")
    ax.set_yticks(np.round(np.linspace(-10, 90, 20), 1))

```

```

Out[ ]: [<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdb7fd24b10>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdb804bac50>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd31cca50>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd3035850>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd30648d0>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd3066090>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd307c7d0>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd307d4d0>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd307f750>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd30c9e90>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd30d0290>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd30d26d0>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd30d31d0>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd30d54d0>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd30d7650>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd30e1990>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd30e38d0>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd30cb890>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd30e6a10>,
<matplotlib.axis.YTick at 0x7fdbd30e8e10>]


```

 

## Ajustar o modelo com os dados da simulação

Medir o ganho em malha aberta por meio da análise AC pode ser desafiador devido à possibilidade de erros gerados pelo desvio de corrente contínua (DC offset). Para resolver isso, podemos utilizar o método de Michael Tian, como demonstrado neste [vídeo](#) e explicado com mais detalhes neste [artigo](#).

Simulação:

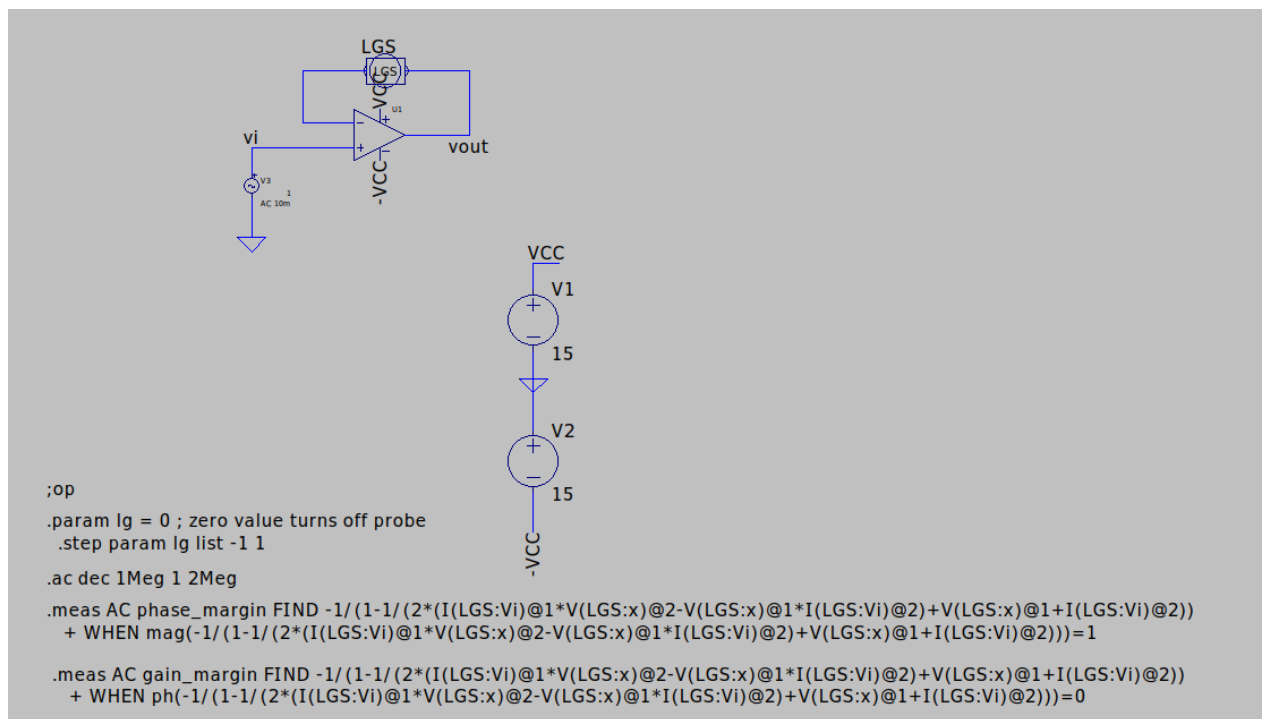

## Ajuste de curva

Ao utilizar a função de ajuste de curva do SciPy, é importante observar que ela só pode ter um valor de ponto flutuante como saída. Isso significa que apenas o ganho ou a fase podem ser ajustados, mas não ambos simultaneamente.

```

In [ ]: # Opamp RC model with gain as independent variable, this function is for scipy curve_fit
def filter_model_gain(x, r, c, open_loop_gain):
    c = c
    r = r
    open_loop_gain = abs(open_loop_gain)
    mag, phase, omega = get_opamp_model_output(r, c, log_2_linear(open_loop_gain),
    return mag

# Opamp RC model with gain as independent variable, this function is for scipy curve_fit
def filter_model_phase(x, r, c, open_loop_gain):
    c = abs(c)
    r = abs(r)
    open_loop_gain = abs(open_loop_gain)
    mag, phase, omega = get_opamp_model_output(r, c, log_2_linear(open_loop_gain),
    return np.rad2deg(phase)

popt, pcov = curve_fit(filter_model_gain,
                        df.index,
                        log_2_linear(df.gain),
                        [900, 50e-9, 80],
                        bounds=(0, [100e3, 10e-6, 200]))

r = abs(popt[0])
c = abs(popt[1])
open_loop_gain = abs(popt[2])

print("Lm324 model")
print_param("R", popt[0], "R")

```

```
print_param("C", abs(popt[1]), "F")
print_param("open_loop_gain", popt[2], "dB")
```

Lm324 model

R: 25.293 R

C: 436.89 nF

open\_loop\_gain: 40.099 dB

## Plot de resultados

```
In [ ]: fig, ax = plt.subplots(figsize = (18, 10))

mag, phase, omega = get_opamp_model_output(r, c, log_2_linear(open_loop_gain), df.f)

df.plot(
    ax = ax,
    y = ["gain"],
    color = ["g"],
    lw = 3.0,
)

ax.plot(
    df.index,
    linear_2_log(mag),
    label = "model gain",
    color = "b",
    linewidth = 3.0
)

# plot phases
ax2 = ax.twinx()

ax2.plot(
    df.index,
    np.rad2deg(np.array(phase)),
    label = "model phase",
    color = "b",
    linestyle = "--",
    linewidth = 3.0
)

df.plot(
    ax = ax2,
    y = ["phase"],
    style = ["--"],
    color = ["g"],
    lw = 3.0
)


# general ax configuration
ax.legend(loc="upper left")
ax.grid(visible = True, which = "both", axis = "both", alpha = 0.5)
ax.set_ylabel("Gain (dB)")
ax.set_xlabel("Frequency (Hz)")
ax.set_yticks(np.round(np.linspace(-65, 120, 20), 1))

ax2.legend()
ax2.set_ylabel("Phase (°)")
```



```
ax2.set_yticks(np.round(np.linspace(-180, 180, 20), 1))
 
# configure X axis
ax.set_xscale('log', base = 10)
ax.xaxis.set_major_locator(LogLocator(base = 10.0, numticks = 15))
ax.xaxis.set_minor_locator(
    LogLocator(
        base = 10.0, subs = np.arange(0.1, 1.0, 0.1), numticks = 150
    )
)
```



## Modelando o ampop inversor

### Utilizando análises de malha

$$V_+ = V_{in}$$

Divisor de tensão entre  $V_{out}$  e  $V_-$

$$V_- = \frac{V_{out} * R_1}{R_f + R_1 + R_{out}}$$

Pelo modelo do ampop

$$V_{out} = A_v * (V_+ - V_-)$$

Substituindo

$$V_{out} = A_v * (V_{in} - \frac{V_{out} * R_1}{R_f + R_1 + R_{out}})$$

Distribuindo  $A_v$

$$V_{out} = A_v * V_{in} - \frac{V_{out} * R_1 * A_v}{R_f + R_1 + R_{out}}$$

Isolando  $V_{out}$

$$V_{out} - A_v * V_{in} = -\frac{V_{out} * R_1 * A_v}{R_f + R_1 + R_{out}}$$

$$V_{in} = V_{out} * \left( \frac{1}{A_v} + \frac{R_1}{R_f + R_1 + R_{out}} \right)$$

Isolando  $R_{out}$  da fração

$$V_{in} = V_{out} * \left( \frac{1}{A_v} + \frac{1}{\frac{R_1 + R_f}{R_1} + \frac{R_{out}}{R_1}} \right)$$

Como  $\frac{R_1 + R_f}{R_1}$  é igual ao ganho teórico  $G$  pode ser substituído  $\frac{R_1 + R_f}{R_1}$  por  $G$

$$V_{in} = V_{out} * \left( \frac{1}{A_v} + \frac{1}{G + \frac{R_{out}}{R_1}} \right)$$

$$\frac{1}{G_{real}} = \left( \frac{1}{A_v} + \frac{1}{G + \frac{R_{out}}{R_1}} \right)$$

$$G_{real} = \left( \frac{1}{A_v} + \frac{1}{G + \frac{R_{out}}{R_1}} \right)^{-1}$$

```
In [ ]: def inverting_opamp_model(r1, rf, r_opamp, c_opamp, open_loop_gain, frequency):
    # Get intrinsic gain and phase of the opamp
    Aov_mag, Aov_phase, omega = get_opamp_model_output(r_opamp, c_opamp, open_loo

    # Classic inverting amplifier gain with opamp
    G_abs = ((r1 + rf) / r1)
    G_real_abs = 1 / ((1 / G_abs) + (1 / Aov_mag))
    G_real_phase = Aov_phase

    return G_real_abs * np.exp(1j * G_real_phase)
```

Exemplo usando amplificador operacional inversor com ganho 2 V/V

```
In [ ]: fig, ax = plt.subplots(figsize = (18, 5))

g_real = inverting_opamp_model(10e3, 10e3, r, c, open_loop_gain, df.index)

ax.plot(
    df.index,
    linear_2_log(np.abs(g_real)),
    label = "model gain",
    color = "b",
    linewidth = 3.0
)

# plot phases
ax2 = ax.twinx()

ax2.plot(
    df.index,
    np.rad2deg(np.angle(g_real)),
    label = "model phase",
    color = "b",
    linestyle = "--",
    linewidth = 3.0
)
```


```

# general ax configuration
ax.legend(loc="upper left")
ax.grid(visible = True, which = "both", axis = "both", alpha = 0.5)
ax.set_ylabel("Gain (dB)")
ax.set_xlabel("Frequency (Hz)")
ax.set_yticks(np.round(np.linspace(-16, 10, 20), 1))

ax2.legend()
ax2.set_ylabel("Phase (°)")
ax2.set_yticks(np.round(np.linspace(-180, 180, 20), 1))

# configure X axis
ax.set_xscale('log', base = 10)
ax.xaxis.set_major_locator(LogLocator(base = 10.0, numticks = 15))
ax.xaxis.set_minor_locator(
    LogLocator(
        base = 10.0, subs = np.arange(0.1, 1.0, 0.1), numticks = 150
    )
)

```

 

# Otimizando o oscilador

## Modelo do oscilador

O critério de Barkhausen é um conjunto de condições que devem ser satisfeitas para que um oscilador mantenha as oscilações. Existem duas condições:

- O ganho em malha fechada ao redor do circuito de realimentação deve ser igual a 1 na frequência de oscilação.
- O deslocamento de fase ao redor do circuito de realimentação deve ser um múltiplo inteiro de 360 graus.

Em outras palavras, o sinal de realimentação deve estar em fase com o sinal de entrada e sua magnitude deve ser igual ou maior que o sinal de entrada para que a oscilação seja sustentada.

```

In [ ]: def oscillator_total_gain(frequency, opamp: dict, filter: dict):
        k_opamp = inverting_opamp_model(opamp["r1"], opamp["rf"], opamp["r_opamp"])
        k_filter = filter_model(frequency, filter["r1"], filter["r2"], filter["r3"])
        # the total gain of an oscillator is the opamp gain vs passive filter gain
        return k_opamp * k_filter

lm324 = {

```

```

    "r1": 1e3,
    "rf": 10e3,
    "r_opamp": r,
    "c_opamp": c,
    "open_loop_gain": open_loop_gain,
}
filter = {
    "r1": 18e3,
    "r2": 18e3,
    "r3": 18e3,
    "c1": 2.5784e-9,
    "c2": 2.5784e-9,
    "c3": 2.5784e-9,
}
print("Total gain: ", complex2polar_string(oscillator_total_gain(1400, lm324, filter)

```

Total gain: [0.2973638] < [-5.55270175]°

## Usando o scipy para encontrar o critério de Barkhausen

```

In [ ]: def total_phase_to_optimize(x: np.ndarray, opamp: dict, filter: dict, frequency) -> float:
    filter["r1"] = x
    # The optimizer seems to reduce de error if the capacitor is in nF instead
    #filter["c1"] = filter["c2"] = filter["c3"] = x[1] / 1e9
    return np.abs(np.angle(oscillator_total_gain(frequency, opamp, filter)))

lm324 = {
    # input resistor
    "r1": 10e3,
    # feedback resistor
    "rf": 10e3,
    # resistor of the RC output filter model
    "r_opamp": r,
    # capacitor of the RC output filter model
    "c_opamp": c,
    # open loop gian of the RC output filter model
    "open_loop_gain": open_loop_gain,
}

filter = {
    "r1": 18e3,
    "r2": 18e3,
    "r3": parallel(36e3, 36e3),
    "c1": 2.5784e-9,
    "c2": 2.5784e-9,
    "c3": 2.5784e-9,
}

frequency_target = 1400

res = sci.optimize.minimize_scalar(total_phase_to_optimize, 50e3, args=(lm324, filter, frequency_target))

print("Passive components to archive the phase of the Barkhausen criteria")
print_param("final phase", np.rad2deg(total_phase_to_optimize(res.x, lm324, filter, frequency_target)))

```

```
print_param_dict("filter", filter)
print_param_dict("lm324", lm324)
```

Passive components to archive the phase of the Barkhausen criteria  
 final phase: 158.91n°  
 filter :

```
c1: 2.5784n
c2: 2.5784n
c3: 2.5784n
r1: 14.189k
r2: 18k
r3: 18k
```

lm324 :

```
c_opamp: 436.89n
open_loop_gain: 40.099 V/V
r1: 10k
r_opamp: 25.293
rf: 10k
```

## Otimizando para o ganho

```
In [ ]: def total_gain_to_optimize(x: np.ndarray, wanted_gain, opamp: dict, filter: dict, f: float):
        lm324["rf"] = x
        #print(np.abs(oscillator_total_gain(frequency, opamp, filter) - wanted_gain))
        return np.abs((oscillator_total_gain(frequency, opamp, filter) - wanted_gain))

        filter["r3"] = filter["r2"] * 2
        lm324["r1"] = filter["r3"]

        res = sci.optimize.minimize_scalar(total_gain_to_optimize, 100e3, args=(1, lm324, f))

        print("Passive components to archive the gain of the Barkhausen criteria")
        print_param("final gain", total_gain_to_optimize(res.x, 0, lm324, filter, frequency))
        print_param("error", 100 * ((1 / ((total_gain_to_optimize(res.x, 0, lm324, filter, frequency) - wanted_gain))))
        print_param_dict("filter", filter)
        print_param_dict("lm324", lm324)
```

Passive components to archive the gain of the Barkhausen criteria  
 final gain: 977.4 mV/V  
 error: 2.3125%  
 filter :


```
c1: 2.5784n
c2: 2.5784n
c3: 2.5784n
r1: 14.189k
r2: 18k
r3: 36k
```

lm324 :

```
c_opamp: 436.89n
open_loop_gain: 40.099 V/V
r1: 36k
r_opamp: 25.293
rf: 1.3927M
```
 
## Resumo

Foi modelado o ampop como um ganho ideal com um filtro passa baixa RC




Foi utilizada uma simulação de malha aberta de um lm324 para criar o modelo, os valores achados foram: Lm324 model:


- R: 25.293 R
- C: 436.89 nF
- open\_loop\_gain: 40.099 dB

E com esse modelo foi achado um valor para R4 para chegar em uma frequência mais próximo do desejado, o valor de R4 achado foi: 14.189k

## Simulação

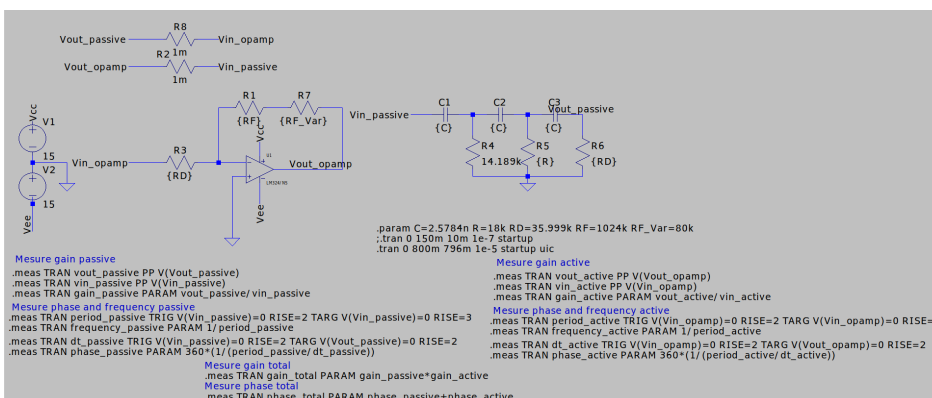

## Gráfico

 

## Medição

```
In [ ]: print_param_dict("Alteração em R3", parse_ltspice_log("analises/1/script/8-novo_val
```

Alteração em R3 :


```
frequency_active: 1.4747k Hz
frequency_passive: 1.4747k Hz
gain_active: 25.068 V/V
gain_passive: 39.892m V/V
gain_total: 1 V/V
phase_active: -184.78 °
phase_passive: -184.78 °
phase_total: -369.56 °
vin_active: 1.1314 V
vin_passive: 28.363 V
vout_active: 28.363 V
vout_passive: 1.1314 V
```

## Análises


O valor achado com a otimização aproximou mais da frequência desejada porém ultrapassou ela, o que significa que o modelo é um pouco pessimista em relação ao ampop

## Implementação prática

### Circuito montado


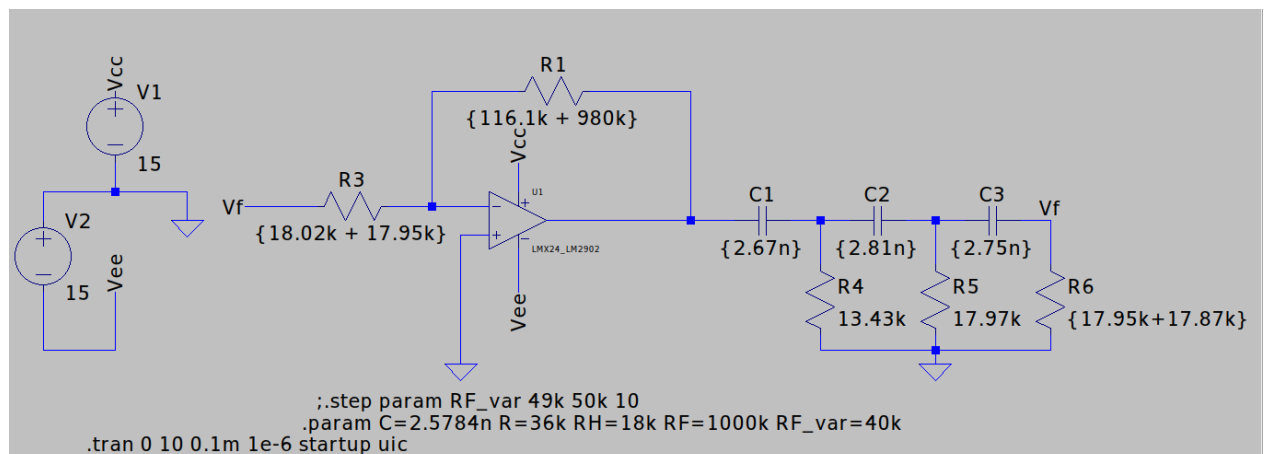


## Montagem do circuito prático

 

## Medição do circuito prático



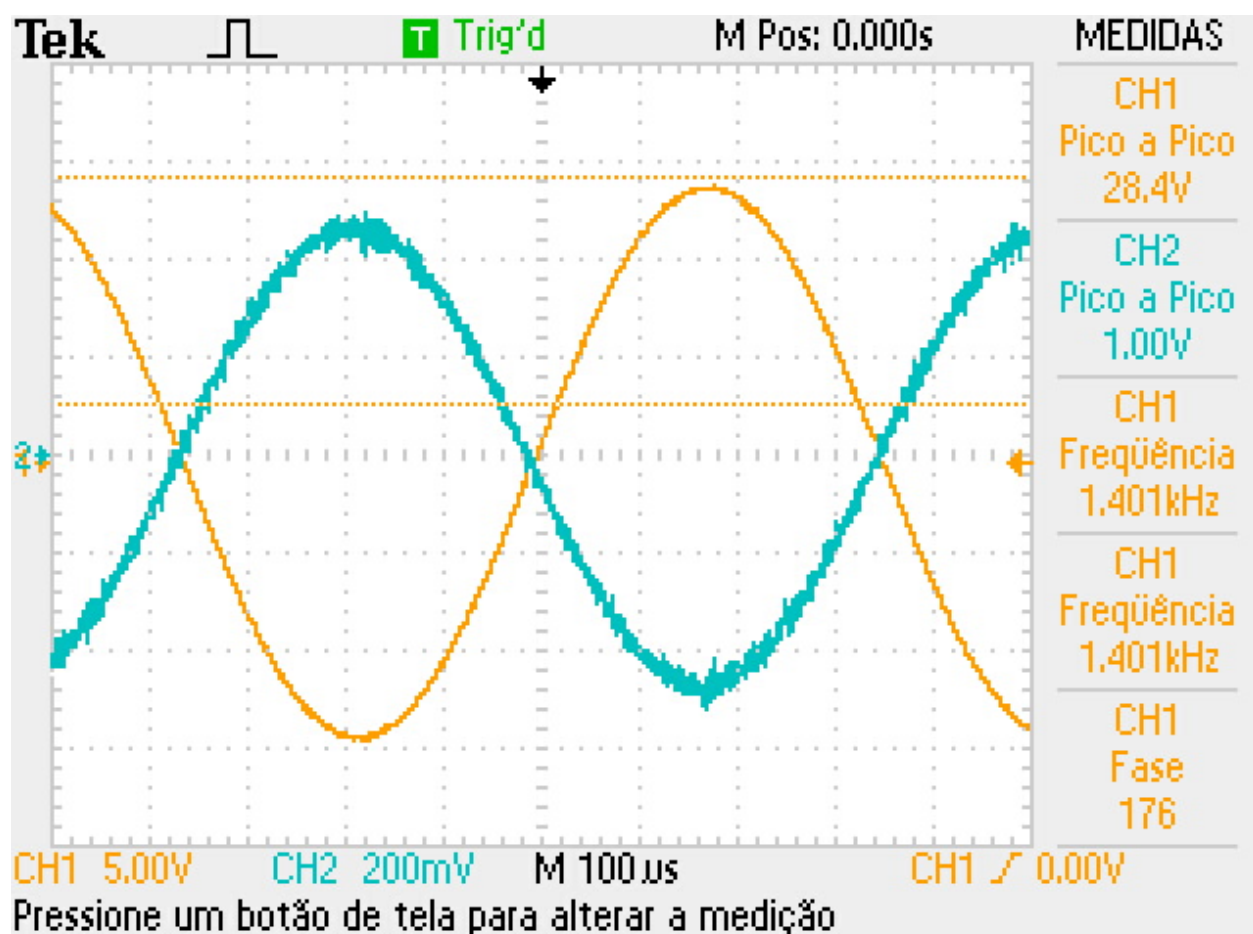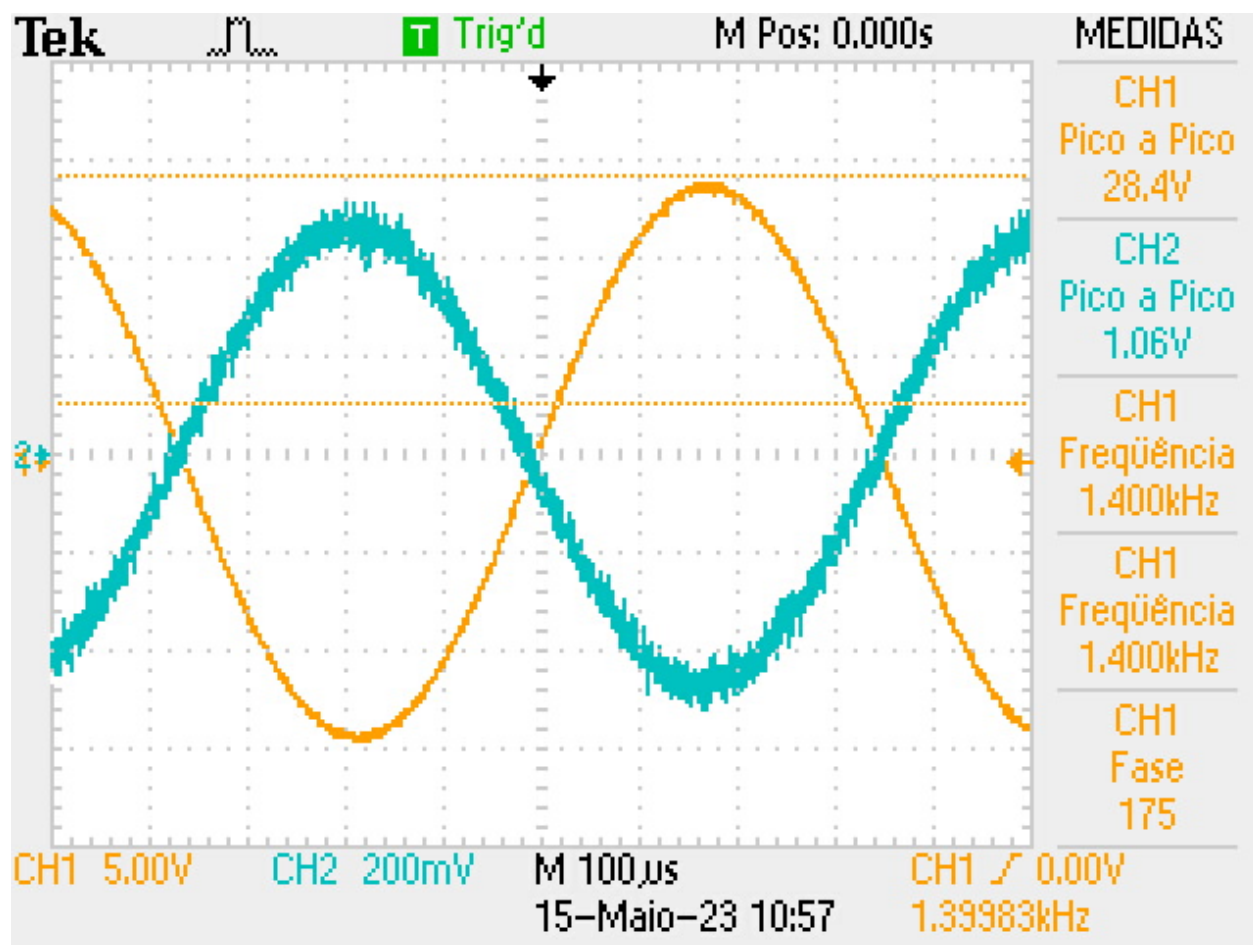

A implementação ficou com o valor próximo do otimizado, porém foi necessário fazer o ajuste do potenciômetro R4 para o valor de 14k. Com essa mudança foi necessário fazer a correção do potenciômetro de ganho porém com menor variação que o R4 do filtro.

Outro ponto a se observar é o fato de que o circuito teve de ser ajustado para a ponteira do osciloscópio pois a impedância e capacitância da ponteira influenciava na operação do circuito, com isso acabou havendo uma leve diferença entre o simulado e o prático pela necessidade desse ajuste.

Por fim, o ganho  $A_v = 26.7924$  ficou um pouco abaixo do esperado, porém vale ressaltar que a equipe cometeu um erro de medição por não utilizar cursores do osciloscópio mas sim a medição de pico a pico automática, assim foi pego os picos dos ruídos do canal 2 (azul) fato que induziu um ruído indesejado na medição e provavelmente fez com que o ganho  $A_v = V_{pp}(\text{canal1}) / V_{pp}(\text{canal2})$  ficasse menor que o esperado.